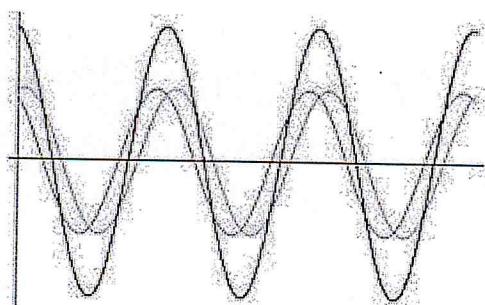


جامعة محمد بوضياف - المسيلة

## كلية التكنولوجيا

الجذع المشترك ST

التجربة الثالثة



الإهتزازات القسرية - الرنين (نظام كهربائي بسيط)

..... / ..... / ..... تاریخ إرجاع التجربة: ..... / ..... / ..... تاریخ إجراء التجربة:

..... تقریر من طرف الطلبة: ..... الأستاذ المصحح:


اللقب	الاسم	الفوج	العلامة	ملاحظة
-1	-		20/	
-2	-		20/	
-3	-		20/	
-4	-		20/	
-5	-		20/	
-6	-		20/	

مسؤول الاعمال التطبيقية لطلبة السنة الثانية علوم وتكنولوجيا الأستاذ: بن حميدة محمد

الإهتزازات القسرية - الرنين (نظام كهربائي بسيط)

## **هدف التجربة:**

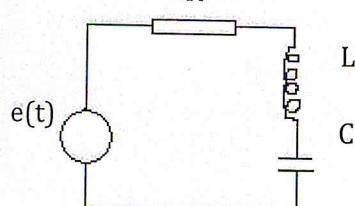١. دراسة الاهتزازات القسرية من خلال جملة كهربائية مقاومة وشيعة مكثفة (RLC) ذات درجة واحدة من الحرية.



الشكل (01)

- تظاهر الاهتزازات القسرية (الاهتزازات المفجئة) في المنظومات الميكانيكية المختلفة

- دراسة ظاهرة الرنين.

## الجزء النظري:

- نتيجة تسلط اثارة توافقية عليها تكون على شكل قوة خارجية دورية .

- يحدث النيزين عندما يتطابق تواتر الإشارة مع التواتر الطبيعي للنظام .

عندما نربط مولد ذي توتر جيبي دارة تحتوي على مقاومة وشيعة مكشطة RLC. يطبق هذا المولد توتر وشدة تيار جيبيه لهما نفس، البعض، تعرف هذه الاهتزازات بالاهتزازات القسرية.


لدينا الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل (01). عندما نطبق على الدارة (RLC) جهد جيبي من الشكل:

$$LC \frac{d^2Vc}{dt^2} + RC \frac{dVc}{dt} + Vc = e(t) \dots \dots \dots (2)$$


**حل هذه المعادلة:** حل عام + حل خاص =  $V_c(t) = V_c$  و نتيجة وجود المقاومة  $R$  فان الحل العام يتلاشى ويستمر الحل الخاص فقط

خلال الموجة القادمة. الحل الخاص يأخذ العبارة
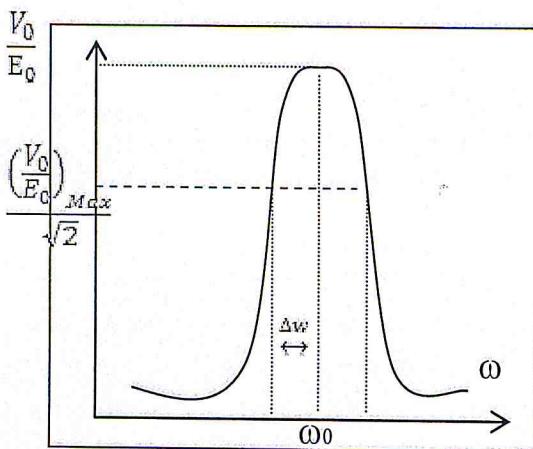
$$\left\{ \begin{array}{l} V_0 = \frac{E_0}{\sqrt{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right)^2 + \frac{R^2}{L^2}\omega^2}} \dots\dots\dots(3) \\ \operatorname{tg}\varphi = \frac{-R\omega}{L\left(\frac{1}{LC} - \omega^2\right)} \dots\dots\dots(4) \end{array} \right.$$



## الشكل (2)

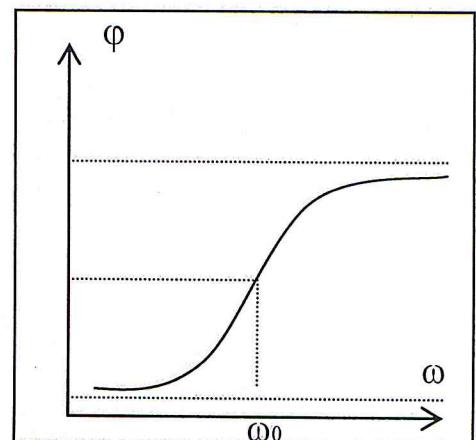

### الشكل (3)

برهن ذلك؟ (أوجد بالطريقة الرياضية المعادلات (3) و (4)

العبارتين (3) و (4) تظهران بأن السعة  $V$  والطور  $\varphi$  متغيرة بدلالة النبض و عليه نحصل على الرنين عندما:


حيث  $Q$  هو معامل الجودة. الشكلين (2) و (3) يوضحان تغيرات سعة و طور  $V_c(t)$  بدالة النبع .

$$Q = \frac{L}{R} \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad \text{حيث}$$

طريقة حساب فرق الطور بين اشارتين بواسطة راسم الاهتزاز المهبطي:

نحوذن قاعدة الزمن في راسم الإهتزاز المهبطي، فنحصل على منحنى المبين لتغيرات إشارة المدخل الأولى بدلالة إشارة المدخل الثانية، (هذا المنحنى يطلق عليه عادة منحنى ليساجو) كما هو مبين في الشكل (04): يحسب فرق الطور انطلاقاً من العلاقات التالية

:  $X > 0$  من أجل

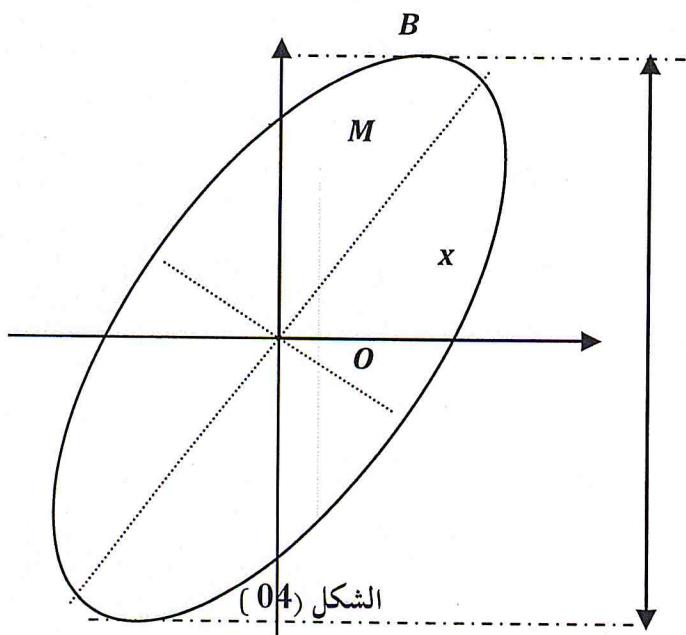

$X < 0$ : من أجل:

حيث إحصائيات النقطتين  $M(0, M)$  و  $C$  هما

الجزء العملي


1. حقق التركيب الموضح في الشكل (01) :

2 من أجل  $E_0 = 1.5V$  ،  $R = 10\Omega$  ،  $C = 0.1\mu F$  ،  $L = 500\mu H$  . (نفس القيم المأخوذة في الجزء النظري)ابحث عن تواتر الرنين ثم أكمل الجدول التالي من أجل  $E_0 = 1.5V$  .

$f(KHZ)$					$f_0 =$				
$V_0(V)$									
$G = V_0/E_0$									
$OM$									
$B$									
$\varphi$									

3. مادا تلاحظ بالنسبة للقيمة  $G$  كيف يدعى هذا المقدار وماذا يمثل.4. أرسم على ورقة ميليمترية المنحنى البياني الممثل للتابع  $G(f) = V_0/E_0$ 

5. ناقش هذا المنحنى

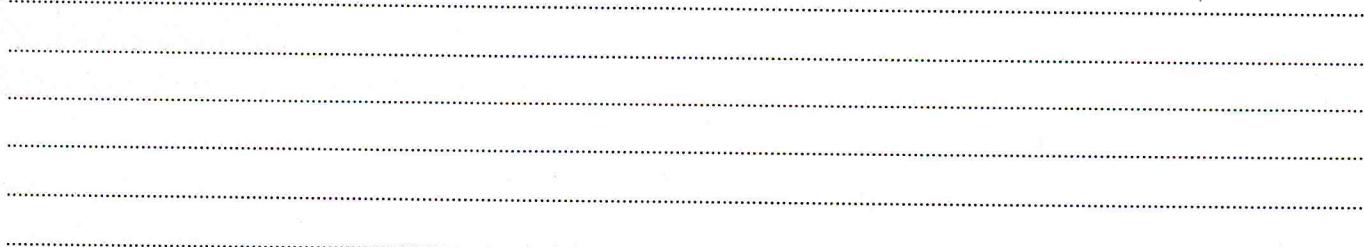

6. استنتج:

$f_0 = \dots$

تواتر الرنين

$\Delta f = \dots$

الحرزمه الماره

$Q = \dots$

معامل الجوده

7. ارسم على ورقة ميليمترية المنحنى البياني  $\varphi(f)$  :

## التحضير النظري

(على الطلبة تقديم هذا التحضير قبل الشروع في التجربة)

(1) أوجد المعادلة (2) ثم حلها لإيجاد (3) و (4)

$$E_0 = 1.5V \quad , \quad R = 10\Omega \quad , \quad C = 0.1\mu F \quad , \quad L = 500\mu H \quad (2)$$

1- أرسم على ورقة ميليمترية المنحنى البياني للممثلة لـ  $G(w) = \frac{V_0}{E_0}$  الممثلة لـ  $\mu$  المقابل للتابع  $G(w)$ . ( و هذا عن طريق دراسة الدالة )

$G(w) = \frac{V_0}{E_0}$  رياضيا بدلالة النسب  $w$  - مجموعة التعريف ، النهايات، المشتق ، دراسة المشتق، جدول التغيرات - ثم الرسم حيث النسب

حيث  $V_0$  هو المتغير: سعة الجهد المطبق بين طرفي المكثفه.

## 2- عرف ما يلي:

■ ممانعة الدارة :

▪ الشريط النافذ

■ معامل الجودة

### 3- استنتاج (مع توضيح خطوات الحساب)

*f<sub>0</sub>*=.....

تواطـر الـرنـين  $f_0$

$$\Delta f = \dots$$

الحزمة المارة

$$Q = \dots$$

## معامل الجودة $Q$ :

( 3 ) ارسم على ورقة ميليمترية المنحني البياني  $\varphi(f)$  الممثلة لـ المعادلة (4)

8. قارن النتائج التي تحصلت عليها بالنتائج النظرية..

ما إذا تستخلص: