
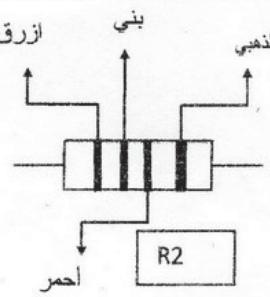


اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (6 نقاط) أكمل الجدول التالي:

الاستطاعة	المقاومة	القوة المحركة الكهربائية	شدة التيار	المقدار
.....	رمز
.....	وحدة القياس
.....	جهاز القياس

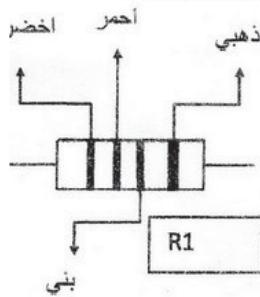


التمرين الثاني: (6 نقاط)

- اوجد في كل شكل مما يلي القيمة التقريبية للمقاومة الملونة:

 - تربط المقاومة R_1 بين طرفي بطارية في دارة أولى
 - تربط المقاومة R_2 بين طرفي بطارية في دارة ثانية باستعمال نفس البطارية و التي قيمتها 24V
 - ارسم الدارة الأولى باستعمال الرموز النظامية.

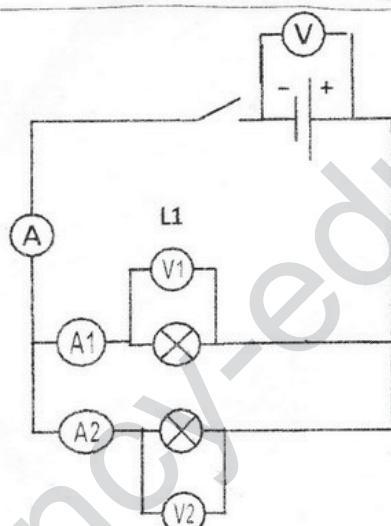- كم تكون قيمة التيار الكهربائي المار بكل مقاومة؟ لو ربطنَا مقاومة ملونة R_3 بين طرفي عمود $4.5V$ فبمفرغ فيها تيار كهربائي شدته $I=10mA$. استنتج هذه المقاومة R_3



الوضعية الإدماجية (8 نقاط):

انظر في الدارة الكهربائية التالية:
أردنا قياس شدة التيار فاستعملنا الجهازين (A1) و (A2)
نغلق القاطعة فنلاحظ:

الجهاز (A1) ب 100 تدريجة و عند مرور التيار الكهربائي يتوقف المؤشر عند التدريجة 40 مع استعمال العيار 1A

الجهاز (A2) مماثل للجهاز الأول لكن عند مرور التيار الكهربائي يتوقف المؤشر عند التدريجة 30 مع استعمال نفس العيار 1A

- ما هي طريقة ربط المصباحين؟
- كيف تكون شدة التيار الكهربائي في هذا النوع من الربط؟
- احسب شدة التيار الكهربائي المارة في كل مصباح.

- إذا كانت قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح L1 هي 12V
- احسب استطاعة كل مصباح؟
- احسب الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف المصباحين خلال 5mn بالجول.

بالتفويق