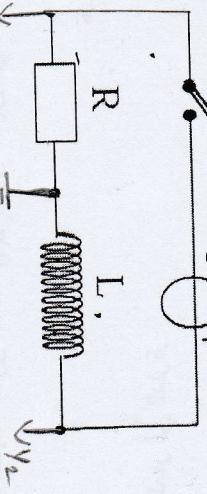



التمرين 05:

تحتوي دائرة على العادص الكهربائية التالية مربوطة على الترسان: $\frac{E}{R}$




المطالبة الزمنية للتغير بين طرفي كل من الوشيعة $(t) u_b$ و الناكل الاولي $(t) u_R$ نستعمل راسم الاهتزاز المهبطي ذي ذكرة.

- يبين كيف يمكن ربط راسم الاهتزاز المهبطي بالدارة $u_R(t)$ و $u_b(t)$ ؟
- نتحقق الفاطعة في اللحظة $t = 0$ فنشاهد على الشاشة البيانات الممثلتين للتغيرين $(t) u_b$ و $(t) u_R$. اتساب كل منخى للتغير الموافق له. مع التعليق.
- أثبت أن المعادلة التفاضلية يشدة التيار المار في الدارة تكون على الشكل: $B = \frac{R+L}{L} e^{\frac{-At}{L}} + A e^{At}$
- أوجد عبارة كل من A و B بذاته.
- تحقق أن العبارة $(t) = \frac{1}{A} (1 - e^{-At})$ هي حل للمعادلة التفاضلية السابقة.

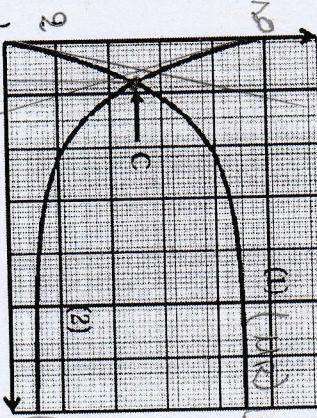

التجربة 1	التجربة 2	التجربة 3
L (mH)	R (Ω)	R (Ω)
30	20	40
290	190	190

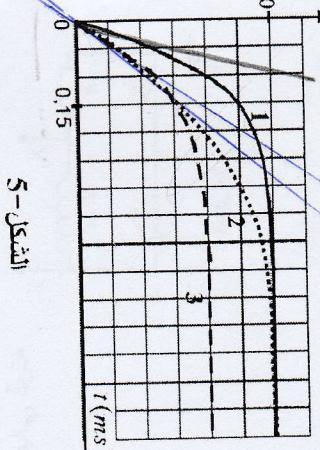

الشكل-5

- أنسب كل تجربة بالمنحنى البياني الموافق لها. عدل ذلك.
- جد قيمة المقاومة r .


التمرين 04:

بواسطة مولد ثابت قوهه المحركة الكهربائية E ، ناقل اومي مقاومته $\Omega = 90 \Omega$ ، وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r (غير مهمه)، فاطعة K تحقق الدارة المبينة في الشكل المقابل ثم نتحقق الفاطعة عند اللحظة $t = 0$.

- أكتب المعادلة التفاضلية بذالة $(t) = \frac{di(t)}{dt}$ ، I_0 فقط.
- أثبت أن $(\frac{1}{r} - \frac{1}{L}) i(t) = I_0 (1 - e^{-\frac{1}{r} t})$ هو حل لهذه المعادلة التفاضلية.
- الدراسة التجريبية للتغيرات $\frac{di(t)}{dt}$ بذالة شدة التيار اللحظية (t) أ أعطت البيان التالي:

- اعتمادا على هذا البيان و المعادلة التفاضلية أوجد قيمتي r و I_0 .
- إذا علمت أن طاقة البوشيعة عند النظام الدائم مساوية لـ J^3 أوجد قيم L ، r .

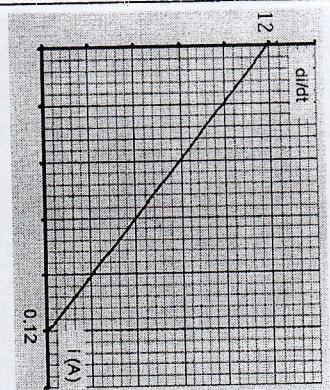- أحسب شدة التيار في النظام الدائم I_0 .
- أحسب قيم كل من A ، E و r .
- أحسب الطاقة الأعظمية المخزنة في الوشيعة $E_{max} = \frac{1}{2} L I_0^2$.
- يبين أن ثابت الزمن τ يكتب بالعلاقة: $\tau = \frac{2R}{r}$ ، ثم أحسبه حيث: t_C الزمن الموافق لتنطع المنحنيين، علما أن التوتر بين طرفي البوشيعة يعطى بالعلاقة: $u_b(t) = \frac{E}{R+r}(r + Re^{-\frac{1}{r}t})$.



$$E_0 = 7,2 \times 10^{-5} J^3$$

نجز ثلاثة تجارب مختلفة باستعمال وشيعة مقاومتها r ثابته تقربيا و ذاتيتها L قابلة للتغير و تفارق أومية مختلفة. يبين (الشكل 5) المنحنيات البيانية للتطور شدة التيار الكهربائي $i(t)$ بذالة الزمن t بالنسبة للتجارب الثلاث و يمثل الجدول المرفق قيم L و R المستعملة في كل تجربة: